
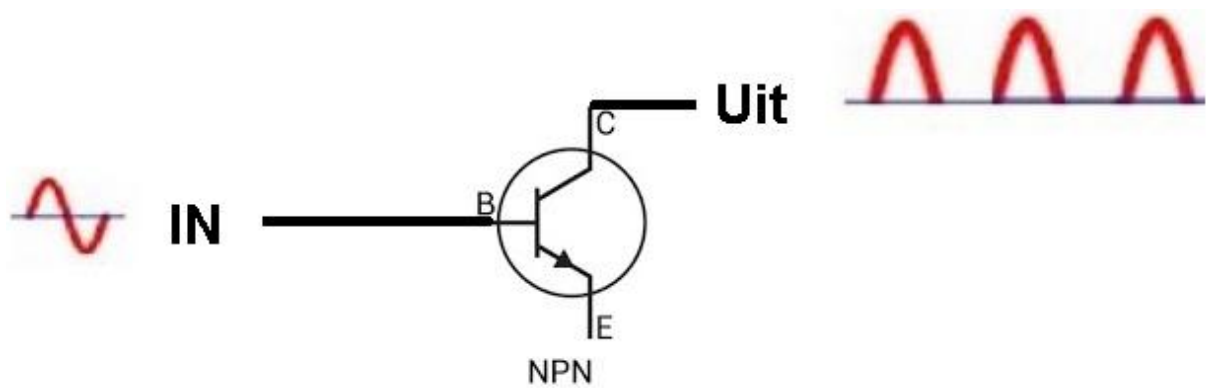


031 De transistor in klasse AB

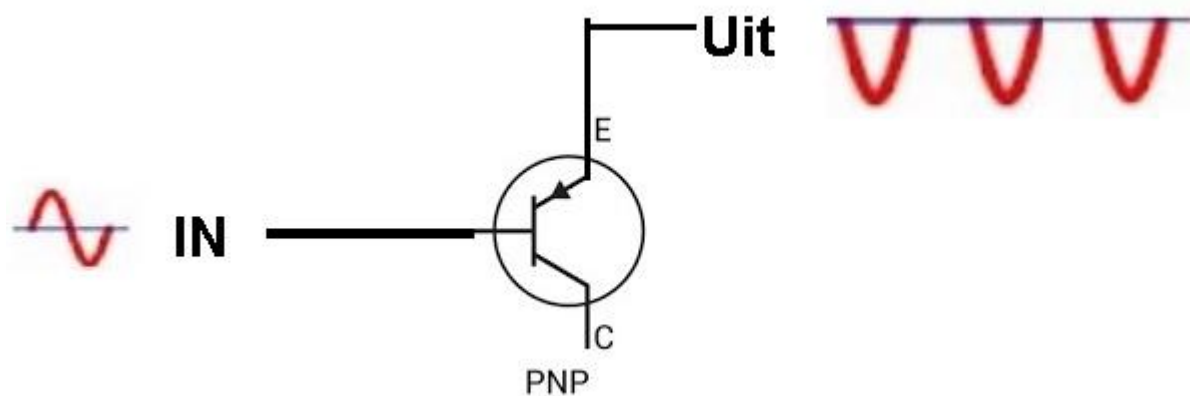We zagen bij de **Klasse B** (vereenvoudigd) dit



Dit kan ook met een PNP ook in **Klasse B**



Nu deze twee samen geeft **Klasse AB**
een half positief signaal gaar samen met een half negatief signaal.
Het hele signaal is dan versterkt.

