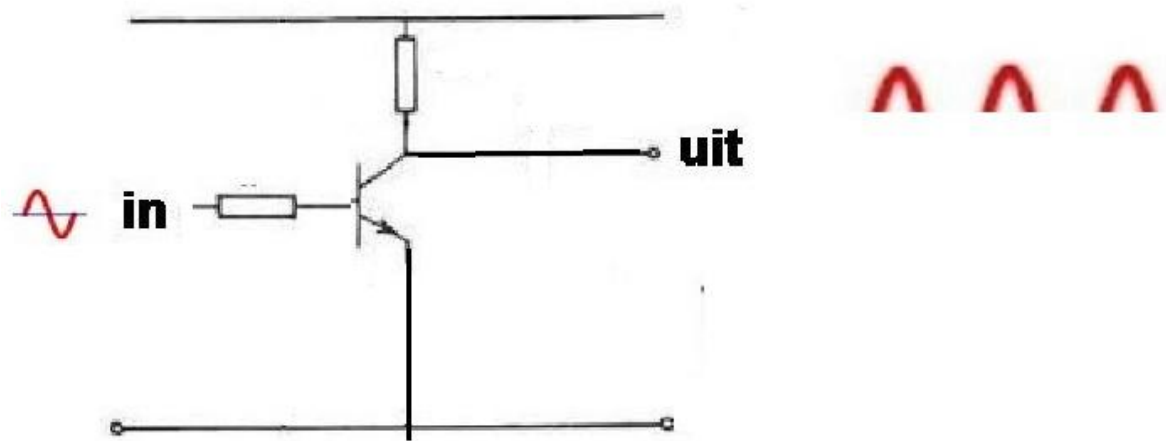


032 De transistor in klasse C

Klasse C

Er wordt alleen de topjes van een halve sinus versterkt

De eerste 0.7 v zijn we al kwijt om de transistor te kunnen opeen



Dit deel zijn we dus kwijt.

